

ARBEITSAUFGABE					
Fach: AMEC/MET/SYT	Schüler:				
Kapitel: 2.13	Jahrgang:				
Lehrbuch: Elektrotechnik Grundlagen					
Thema: Gruppenschaltung von Widerständen					
Lernziele		Selbsteinschätzung			
		++	+	-	--
Ich weiß, was man unter einer Gruppenschaltung versteht.					
Ich kenne die Eigenschaften von Reihengruppenschaltungen.					
Ich kenne die Eigenschaften von Parallelgruppenschaltungen.					
Ich kann Reihengruppenschaltungen vereinfachen.					
Ich kann Parallelgruppenschaltungen vereinfachen.					
Ich kenne die beiden Kirchhoffschen Regeln.					
Ich kann Gruppenschaltungen berechnen.					

Anweisungen				
Nr.	Auftrag	Art	Form	Zeit
1	Bitte lösen Sie Übung 2 (65 V, 85 V, 2 A, 2 A, 0.7 A, 1.2 A, 80 Ω; ...)	P	E	Bitte eintragen
2	Bitte lösen Sie Übung 4 (110 V, 1.2 A, 180 Ω, 90 Ω, 90 Ω, 90 Ω; ...)	P	E	Bitte eintragen
3	Bitte lösen Sie Übung 6 (0.25 A, 0.2 A; 0.4 A, 0.4 A)	W	E	Bitte eintragen

Dokumentation	
Bitte geben Sie folgende Dokumente ab:	Die Lösungen zu den Pflichtaufgaben. Die Lösungen zu den Wahlpflichtaufgaben

Durchführung	
Ich habe mit der Bearbeitung des Arbeitsauftrags begonnen am:	Datum
Ich habe den Arbeitsauftrag fertig gestellt am:	Datum
Der zeitliche Aufwand für die Erledigung dieses Arbeitsauftrags betrug:	Minuten
Ich bestätige, diesen Arbeitsauftrag eigenständig bearbeitet zu haben:	Unterschrift